

Technical Info

Impedantieaanpassing toegepast op antennekoppelaars Adaptation des impédances Application aux coupleurs d'antennes

Door/par ON5WF (MNS) - Vertaling: ON5UK

Deel 10 / 10^{ème} partie

15. Koppelnetwerken met reële impedanties

Tot nu tot hebben we verondersteld dat de reactanties die onderdeel zijn van de bestudeerde koppelnetwerken ideaal zijn (ze verbruiken geen vermogen). Die veronderstelling is enkel gerechtvaardig voor een theoretische studie van de netwerken. In de realiteit is het echter anders. Spoelen vertonen een resistieve component te wijten aan de weerstand van de geleider; er is ook een capacitive component afkomstig van de capaciteit tussen de windingen onderling en de capaciteit met andere geleiders in de nabijheid. De resistieve component van een capaciteit hangt af van het type isolatiemateriaal tussen de platen; de verbindingen van de capaciteit met andere componenten vormen dan weer een spoel.

Het gevolg is dat een deel van het vermogen dat de zender levert omgezet wordt in warmte in de verschillende onderdelen van het koppelnetwerk.

Het is dan ook niet onbelangrijk dit verlies in te schatten. Laat ons daarom eerst bekijken hoe we ons een echte spoel of capaciteit moeten voorstellen.

15.1 Model van een reële reactantie

15.1.1 De reële spoel

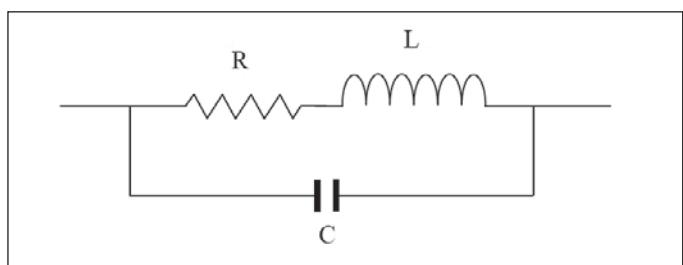


Fig. 90. Equivalent schema van een reële spoel.

Fig. 90. Schéma équivalent d'une inductance réelle.

15. Coupleurs avec réactances réelles

Jusqu'à présent, nous avons supposé que les réactances composant les différents coupleurs étudiés étaient parfaites (c'est à dire: ne dissipent pas de puissance). Cette hypothèse se justifie pour une étude théorique des coupleurs. Cependant, dans la réalité, les réactances ne sont pas parfaites. Les inductances comportent une composante résistive due à la résistance du conducteur; elles présentent aussi une composante capacitive due à la capacité entre les spires et entre la bobine et les conducteurs environnants. Les capacités présentent une composante résistive plus ou moins grande suivant l'isolant utilisé entre les armatures; par ailleurs, les conducteurs reliant la capacité aux autres éléments du coupleur présentent une certaine inductance.

Il résulte de cela qu'une partie plus ou moins importante de la puissance fournie par l'émetteur est dissipée en chaleur dans les composantes résistives des inductances et des capacités du coupleur. Il n'est donc pas intéressant d'essayer d'évaluer le pourcentage de puissance ainsi perdue. Pour ce faire, nous devons d'abord voir comment nous pouvons représenter une inductance ou une capacité réelle.

15.1 Modelisation d'une réactance réelle

15.1.1 Inductance réelle

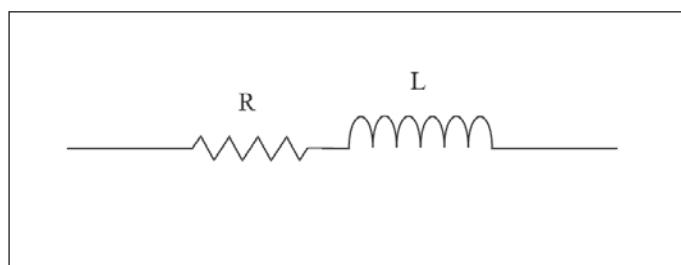


Fig. 91. Vereenvoudigd model van een reële spoel.

Fig. 91. Modèle simplifié d'une inductance réelle.

In het algemeen kan een spoel voorgesteld worden door een volmaakte spoel L in serie met een weerstand R. Deze serieschakeling staat op zijn beurt parallel met een capaciteit C.

Zoals te zien in **figuur 90** hebben we te maken met een LC-parallelkring. De weerstand R is niet meetbaar met een ohmmeter (die enkel de weerstand meet van de geleider voor gelijkstroom).

Het is de weerstand van de geleider voor wisselstroom, die is groter dan de weerstand voor gelijkstroom vanwege het skin-effect. Hij is evenredig met de vierkantswortel van de frequentie.

De impedantie van de schakeling vertoont een maximum bij de resonantiefrequentie. Ze wordt berekend met de formule van Thompson:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (1)$$

Onder f_0 gedraagt de schakeling zich als een spoel: de impedantie neemt toe met de frequentie. Boven f_0 is het gedrag capacitief: de impedantie daalt als de frequentie stijgt. Besluit: een reële spoel is slechts bruikbaar als spoel voor frequenties lager dan f_0 . Voor een frequentiegebied onder f_0 kan het model van de reële spoel voorgesteld worden door het vereenvoudigd schema van **figuur 91**.

15.1.2 De reële capaciteit

Zie **figuur 92** voor het equivalente schema van een reële capaciteit. De inductannten L/2 zijn die van de aansluitdraden. R is de weerstand van het diëlectricum tussen de platen. Zoals bij de spoel treedt ook hier resonantie op bij een frequentie f_0 gegeven door formule (1). Bij deze frequentie kent de impedantie van de schakeling een minimale waarde. Daaronder gedraagt de schakeling zich als een capaciteit; daarboven als een inductie. Een echte capaciteit is dus enkel bruikbaar bij frequenties lager dan f_0 . In dat geval kan de capaciteit voorgesteld worden door het vereenvoudigd model van **figuur 93**. In de praktijk staat R parallel met C, maar een voorstelling met R in serie is eveneens mogelijk. R_s wordt dan zo berekend dat de schakelingen in serie en parallel dezelfde kwaliteitsfactor hebben.

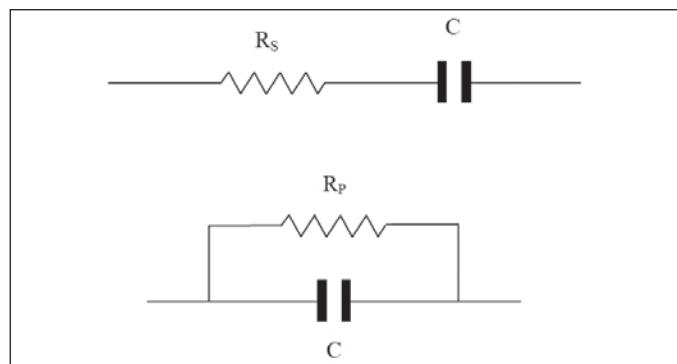


Fig. 93. Vereenvoudigde modellen van een reële capaciteit.

Fig. 93. Modèles simplifiés d'une capacité réelle.

15.2 L-Koppelnetwerk met reële reactanties

15.2.1 Berekening van de elementen van het netwerk

De berekening van de elementen van een koppelnetwerk met reële impedanties en ideale impedanties verlopen op dezelfde wijze. Nemen we als voorbeeld een laagdoorlaat rechte L. **Figuur 94** toont het schema van het vereenvoudigd model. Voor een laagdoorlaat rechte L is X_1 een capaciteit en X_2 een spoel. De weerstanden R_1 en R_2 zijn verbonden met de reactanties door de vergelijkingen:

$$R_1 = \frac{-X_1}{Q_C} \quad \text{en} \quad R_2 = \frac{X_2}{Q_L} \quad (2)$$

D'une façon générale, une inductance réelle peut être modélisée par une inductance parfaite L en série avec une résistance R, le tout en parallèle avec une capacité C.

Comme le montre le schéma de la **figure 90**, on a affaire à un circuit LC parallèle. La résistance R n'est pas celle que l'on pourrait mesurer avec un ohmmètre (résistance du conducteur en courant continu). Il s'agit ici de la résistance présentée par le conducteur en courant alternatif; celle-ci est plus élevée qu'en courant continu à cause de l'effet pellucide (skin effect) et augmente de façon directement proportionnelle à la racine carrée de la fréquence.

L'impédance de ce circuit LC passe par un maximum à la fréquence de résonance donnée par la formule bien connue et dite de Thompson:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \quad (1)$$

En dessous de la fréquence f_0 , le circuit se comporte comme une inductance; l'impédance augmente avec la fréquence. Au dessus de la fréquence f_0 , le circuit a un comportement capacitif; l'impédance diminue quand la fréquence augmente. En conclusion, l'inductance réelle n'est donc utilisable comme inductance qu'aux fréquences inférieures à f_0 . Dans une plage de fréquences plus ou moins étroite en dessous de f_0 , l'inductance réelle peut être représentée par le modèle simplifié de la **figure 91**.

15.1.2 Capacité réelle

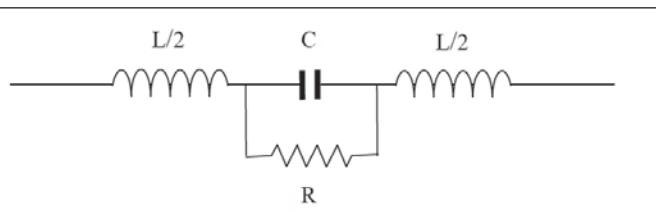


Fig. 92. Equivalent schema van een reële capaciteit.

Fig. 92. Schéma équivalent d'une capacité réelle.

La **figure 92** donne le schéma équivalent d'une capacité réelle. Les deux inductances L/2 correspondent aux inductances des fils de liaison de la capacité.

La résistance R est la résistance du diélectrique entre les armatures. Comme dans le cas de l'inductance, un phénomène de résonance apparaît à la fréquence f_0 donnée par la relation (1). A cette fréquence, l'impédance du circuit équivalent passe par un minimum. En dessous de cette fréquence, le circuit a un comportement capacitif et au-dessous, un comportement inductif.

La capacité réelle n'est donc utilisable en tant que capacité qu'aux fréquences inférieures à f_0 ; dans ce cas, comme pour l'inductance, un modèle simplifié peut être utilisé (**figure 93**). Pratiquement, la résistance R est essentiellement en parallèle sur C, mais une représentation avec R en série est possible aussi.

La résistance en série R_s est calculée de façon à ce que le circuit présente le même facteur de qualité que le circuit avec la résistance en parallèle R_p .

15.2 Coupleur en L avec réactances réelles

15.2.1 Calcul des éléments du coupleur

Le calcul des éléments d'un coupleur avec des réactances réelles suit la même procédure que pour un coupleur avec des réactances parfaites; il est cependant plus laborieux. Prenons par exemple le cas du coupleur en L direct passe-bas; la **figure 94** donne le schéma de ce coupleur avec des réactances réelles, représentées selon le modèle simplifié. Pour un L direct passe-bas, X_1 est une capacité et X_2 une inductance. Les résistances R_1 et R_2 sont liées aux réactances X_1 et X_2 par les relations


$$R_1 = \frac{-X_1}{Q_C} \quad \text{et} \quad R_2 = \frac{X_2}{Q_L} \quad (2)$$

In deze vergelijkingen zijn Q_c en Q_L respectievelijk de kwaliteitsfactoren van de condensator en de spoel.

Voor kwaliteitscomponenten gelden de waarden $Q_c = 1000$ en $Q_L = 200$ tot 250.

Aanpassing betekent dat de waarde van \bar{Z}_{in} aan de ingang van het netwerk gelijk is aan R_s :
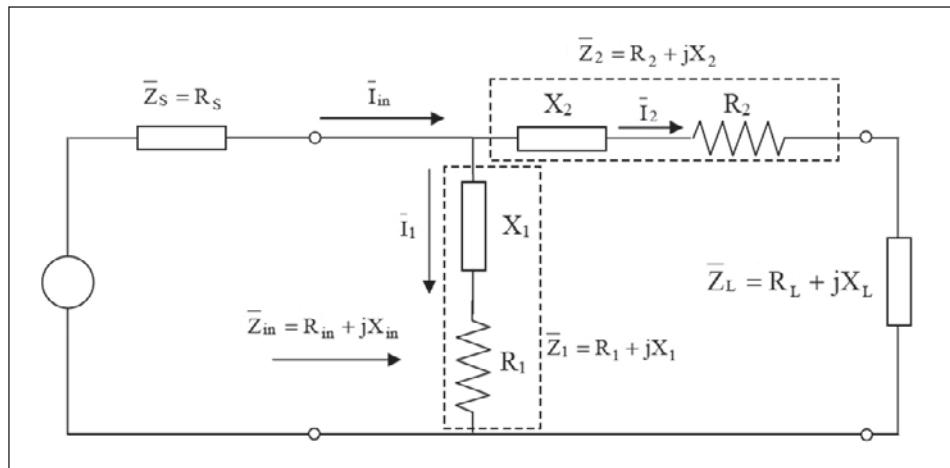
$$\bar{Z}_{in} = R_{in} + jX_{in} = R_s \quad (3)$$



De impedantie \bar{Z}_{in} is een functie van \bar{Z}_1 , \bar{Z}_2 en \bar{Z}_L :

$$\bar{Z}_{in} = \frac{\bar{Z}_1(\bar{Z}_2 + \bar{Z}_L)}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2 + \bar{Z}_L} \quad (4)$$

In de vergelijking (4) zijn \bar{Z}_1 en \bar{Z}_2 de impedanties die overeenkomen met de reële reactanties X_1 en X_2 . Uit vergelijking (3) volgt:

$R_{in} = R_s$ en $X_{in} = 0$. Door het reële deel van (4) gelijk te stellen aan R_s en het imaginaire deel te annuleren verkrijgen we twee vergelijkingen met twee onbekenden waaruit X_1 en X_2 berekend kunnen worden. De lange en moeilijke berekening valt buiten het bestek van dit artikel. Wat ons hier vooral interesseert zijn de besluiten uit het resultaat van de berekeningen. Als X_1 en X_2 bekend zijn kan men R_1 en R_2 berekenen met de vergelijkingen (2). Vervolgens kan men de vermogens berekenen die in R_1 en R_2 omgezet worden in warmte. Alle berekeningen worden uitgevoerd met behulp van een rekenblad. Eenmaal alle formules daarin opgenomen zijn is simuleren een fluitje van een cent.

15.2.2 Vermogensverlies in het koppelnetwerk

Het totale vermogensverlies P_{lost} is de som van de verliezen in de capaciteit en de spoel (dit wil zeggen in hun resistieve delen). Dit verlies kan uitgedrukt worden als % van het vermogen P_{in} dat de zender levert aan het koppelnetwerk. Wetende dat $\bar{Z}_{in} = R_s$:

$$P_{in} = R_s I_{in}^2 \quad (5)$$

In de vergelijking (5) is I_{in} de effectieve waarde van de stroom aan de ingang van het netwerk. De vermogens P_{lost1} en P_{lost2} die in de weerstanden R_1 en R_2 omgezet worden in warmte zijn (figuur 94):

$$P_{lost1} = R_1 I_1^2 \text{ en } P_{lost2} = R_2 I_2^2 \quad (6)$$

In de vergelijking (6) zijn I_1 en I_2 de effectieve waarden van de stromen in de reactanties X_1 en X_2 . Aldus geldt voor het totale in warmte omgezette vermogen in % van het geleverde:

$$\frac{P_{lost}}{P_{in}} (\%) = 100 \left[\frac{R_1}{R_s} \left(\frac{I_1}{I_{in}} \right)^2 + \frac{R_2}{R_s} \left(\frac{I_2}{I_{in}} \right)^2 \right] \quad (7)$$

Figuur 95 toont de grafiek van de vergelijking (7) voor de waarden $Q_L = 200$ en $Q_c = 1000$, en dit voor een zuivere resistieve belasting. De curven links van de $R_L = 50 \Omega$ gelden voor een laagdoorlaat en hoogdoorlaat rechte L. Zoals de grafiek laat zien vallen deze curven bijna

Dans ces deux relations, Q_c et Q_L sont respectivement les facteurs de qualité de la capacité et de l'inductance; pour des capacités et des inductances de qualité, les valeurs couramment admises pour effectuer des calculs sont $Q_c = 1000$ et $Q_L = 200$ à 250.

L'adaptation des impédances impose que l'impédance \bar{Z}_{in} passe à travers l'entrée du coupleur soit égale à R_s :

$$\bar{Z}_{in} = R_{in} + jX_{in} = R_s \quad (3)$$

Fig. 94. Laagdoorlaat rechte L met reële reactanties. De stippelijnen duiden aan dat X_1 en R_1 enerzijds en X_2 en R_2 anderzijds, geen afzonderlijke componenten zijn maar dat ze de reële reactanties X_1 en X_2 voorstellen.

Fig. 94. Coupleur en L direct passe-bas avec réactances réelles. Les rectangles en traits interrompus indiquent que X_1 et R_1 d'une part et X_2 et R_2 d'autre part, ne sont pas des composants séparés, mais constituent ensemble les réactances réelles X_1 et X_2 .

L'impédance \bar{Z}_{in} est une fonction de \bar{Z}_1 , \bar{Z}_2 et \bar{Z}_L :

$$\bar{Z}_{in} = \frac{\bar{Z}_1(\bar{Z}_2 + \bar{Z}_L)}{\bar{Z}_1 + \bar{Z}_2 + \bar{Z}_L} \quad (4)$$

Dans la relation (4), \bar{Z}_1 et \bar{Z}_2 sont les impédances correspondant aux réactances réelles X_1 et X_2 . La relation (3) entraîne: $R_{in} = R_s$ et $X_{in} = 0$. En égalant la partie réelle de (4) à R_s et en annulant la partie imaginaire de cette même équation, on obtient deux équations avec deux inconnues permettant de calculer X_1 et X_2 . Le calcul est relativement long et fastidieux et sort du cadre de cet article; ce qui nous intéresse surtout ici, ce sont les renseignements que l'on peut tirer des résultats de ce calcul. Connaissant X_1 et X_2 , on peut en déduire R_1 et R_2 au moyen des relations (2). On peut ensuite calculer les puissances dissipées en chaleur dans les résistances R_1 et R_2 . Tous ces calculs se font évidemment par programme ou au moyen d'un tableur. Une fois toutes les relations encodées dans le tableur, toutes les simulations sont possibles.

15.2.2 Puissance perdue dans le coupleur

La puissance totale P_{lost} perdue dans le coupleur est égale à la somme des puissances perdues dans la capacité et dans l'inductance (c'est-à-dire, dans leurs composantes résistives). Cette puissance peut être exprimée en % de la puissance P_{in} fournie par l'émetteur au coupleur, laquelle se calcule aisément, sachant que l'adaptation des impédances impose $\bar{Z}_{in} = R_s$:

$$P_{in} = R_s I_{in}^2 \quad (5)$$

Dans la relation (5), I_{in} est la valeur efficace du courant à l'entrée du coupleur. Les puissances P_{lost1} et P_{lost2} dissipées en chaleur dans les résistances R_1 et R_2 valent (figure 94):

$$P_{lost1} = R_1 I_1^2 \text{ et } P_{lost2} = R_2 I_2^2 \quad (6)$$

Dans les relations (6), I_1 et I_2 sont les valeurs efficaces des courants dans les réactances X_1 et X_2 . On a donc pour la puissance totale dissipée en chaleur et exprimée en % de la puissance fournie:

$$\frac{P_{lost}}{P_{in}} (\%) = 100 \left[\frac{R_1}{R_s} \left(\frac{I_1}{I_{in}} \right)^2 + \frac{R_2}{R_s} \left(\frac{I_2}{I_{in}} \right)^2 \right] \quad (7)$$

La relation (7) est représentée graphiquement à la figure 95, pour des valeurs $Q_L = 200$ et $Q_c = 1000$, et en supposant une charge purement résistive. Les courbes à gauche de $R_L = 50 \Omega$ se rapportent aux L directs passe-bas et passe-haut; comme le graphique le montre, ces deux

samen. Hetzelfde is waar voor de rechtse curven die gelden voor de laagdoorlaat en hoogdoorlaat omgekeerde L.

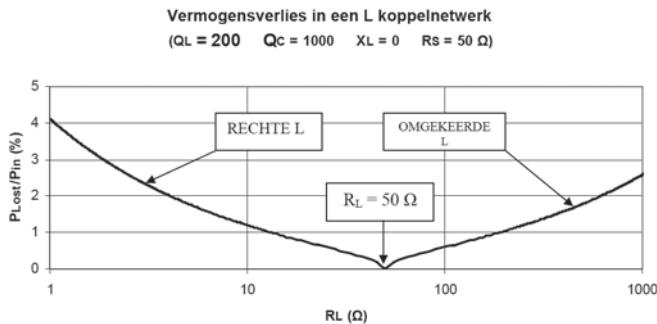


Fig. 95. Verloop als functie van de belasting R_L ($X_L = 0$) van het vermogen dat verloren gaat in een L-koppelnetwerk. De uitgangsimpedantie R_s van de zender is 50Ω . Merk dat het verlies kleiner wordt naarmate R_L de waarde van R_s benadert.

Wat de vermogensoverdracht betreft gedraagt het koppelnetwerk met reële impedanties zich als een soort verzwakker. Men kan het vermogensverlies ook nog uitdrukken op de volgende wijze:

$$P_{\text{Lost}} (\text{dB}) = 10 \log \left(\frac{P_{\text{in}}}{P_{\text{in}} - P_{\text{Lost}}} \right) \quad (8)$$

In de vergelijking (8) is $(P_{\text{in}} - P_{\text{Lost}})$ het vermogen dat afgeleverd wordt aan de belasting (aan de ingang van de lijn die de zender verbindt met de antenne). Zo komt bijvoorbeeld een verlies van 1 dB overeen met:

$$\frac{P_{\text{in}}}{P_{\text{in}} - P_{\text{Lost}}} = 10^{\frac{1}{10}} = 1,259 \quad \text{of} \quad \frac{P_{\text{Lost}}}{P_{\text{in}}} = 20,6 \%$$

Wordt vervolgda.

ON5WF (on5wf@uba.be)

courbes sont quasiment confondues. Il en va de même pour les deux courbes de droite, relatives aux L inversés passe-bas et passe-haut.

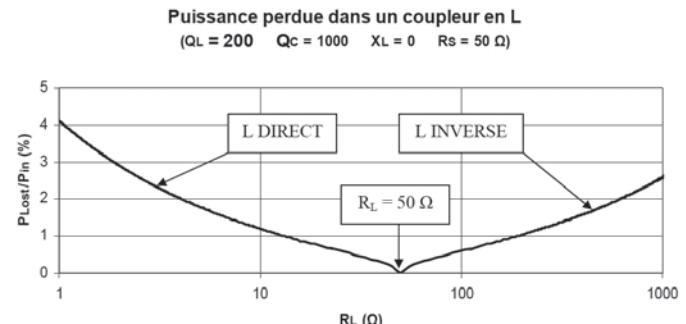


Fig. 95. Variation en fonction de la charge R_L ($X_L = 0$), de la puissance perdue en chaleur dans un coupleur en L. L'impédance de sortie R_s de l'émetteur est supposée égale à 50Ω . On peut constater que la puissance perdue est d'autant plus faible que R_L est proche de R_s .

Du point de vue transmission de puissance, le coupleur avec réactances réelles se comporte en quelque sorte comme un atténuateur. On peut donc encore exprimer la perte de puissance dans le coupleur de la façon suivante:

$$P_{\text{Lost}} (\text{dB}) = 10 \log \left(\frac{P_{\text{in}}}{P_{\text{in}} - P_{\text{Lost}}} \right) \quad (8)$$

Dans la relation (8), $(P_{\text{in}} - P_{\text{Lost}})$ représente la puissance fournie à la charge (c'est à dire la ligne reliant l'émetteur à l'antenne). Par exemple, une perte de puissance de 1 dB correspond à:

$$\frac{P_{\text{in}}}{P_{\text{in}} - P_{\text{Lost}}} = 10^{\frac{1}{10}} = 1,259 \quad \text{Soit} \quad \frac{P_{\text{Lost}}}{P_{\text{in}}} = 20,6 \%$$

A Suivre.

ON5WF (on5wf@uba.be)